



جامعة قاسيون الخاصة

مقرر الدارات الكهربائية ١ **Electric Circuits 1**

الدكتور المهندس
عمار كنعان


المحاضرة الثانية مسائل

السنة الثانية - هندسة

Parallel Resistors and Current Division

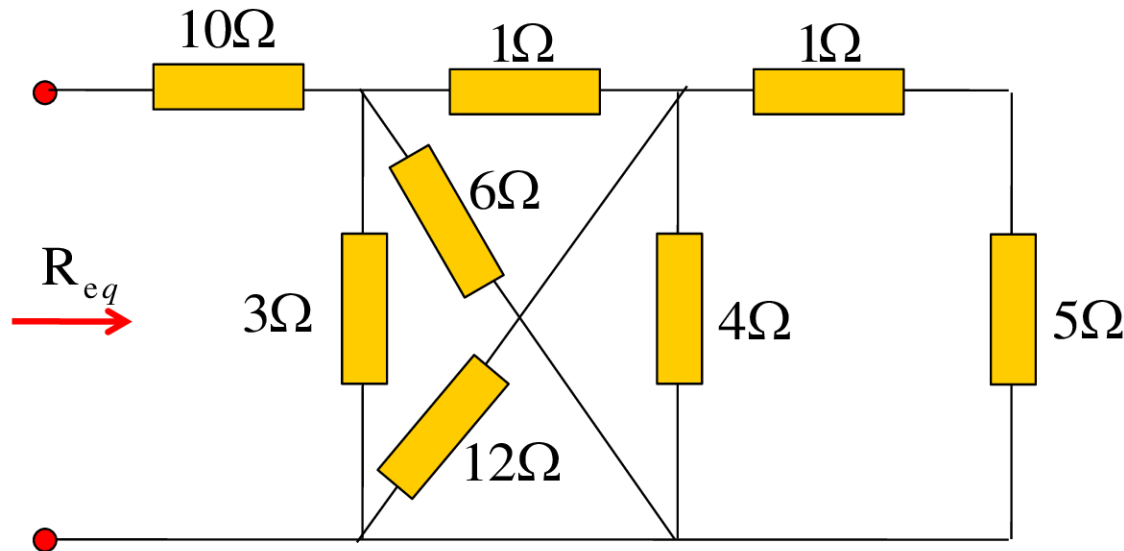Example 2.10

- أوجد المقاومة المكافئة R_{eq} للدارة التالية:



Solution

The resistors 3Ω and 6Ω are in parallel:

$$R_{3\parallel 6} = 3\Omega \parallel 6\Omega = \frac{3 \cdot 6}{3 + 6} = 2\Omega$$


The resistors 4Ω and 12Ω are in parallel:

$$R_{4\parallel 12} = 4\Omega \parallel 12\Omega = \frac{4 \cdot 12}{4 + 12} = 3\Omega$$

Parallel Resistors and Current Division

The resistors 1Ω and 5Ω are in series: $1\Omega + 5\Omega = 6\Omega$

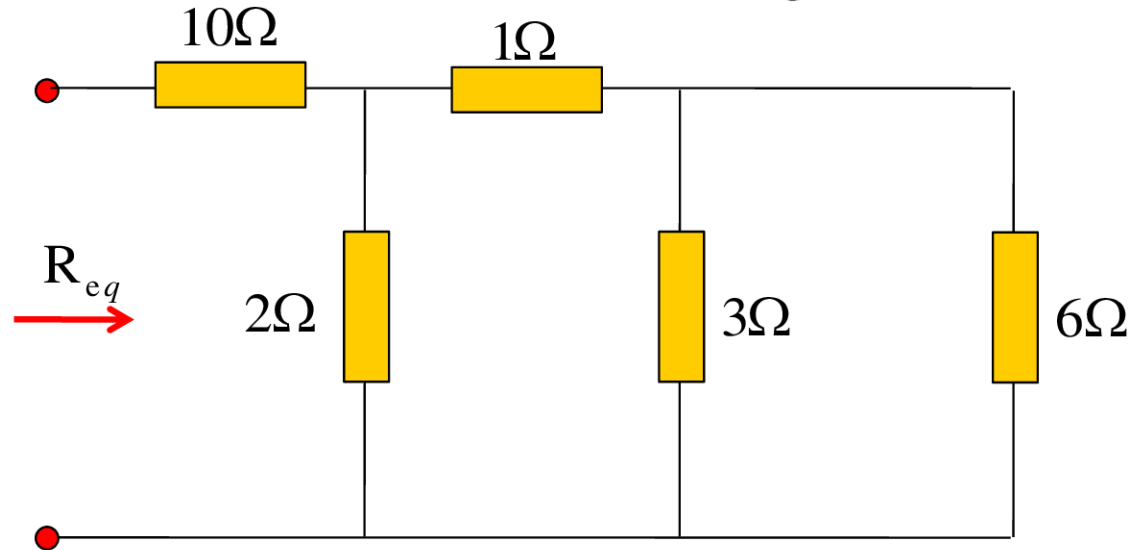The circuit is reduced to that in following circuit:




The resistors 3Ω and 6Ω are in parallel: $R_{3\Omega 6\Omega} = 3\Omega \parallel 6\Omega = \frac{3 * 6}{3 + 6} = 2\Omega$

The resulting resistor from the last step and the resistor 1Ω are in series: $1\Omega + 2\Omega = 3\Omega$

Parallel Resistors and Current Division

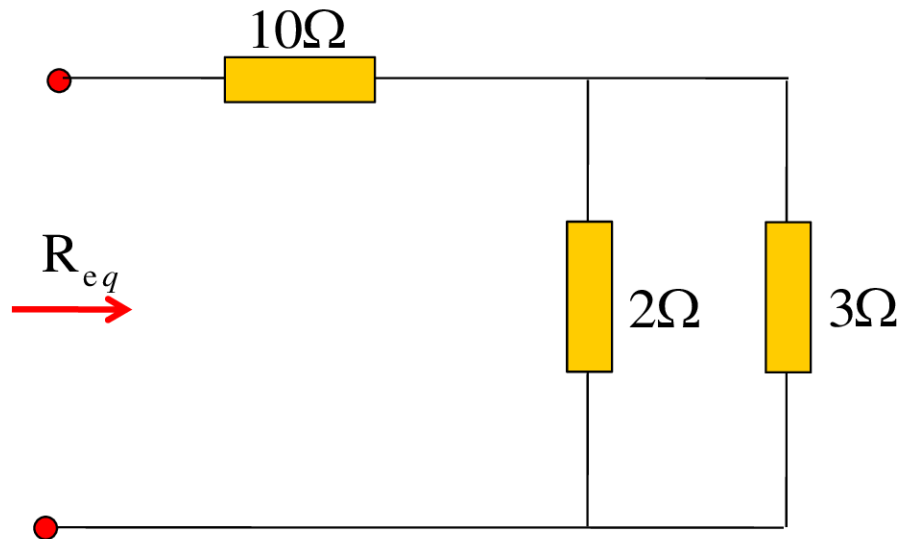The circuit is reduced to that in following circuit:



The resistors 2Ω and 3Ω are in parallel:


$$R_{3\Omega} = 2\Omega \parallel 3\Omega = \frac{2 * 3}{2 + 3} = 1.2\Omega$$

The equivalent resistance R_{eq} is: $R_{eq} = 10\Omega + 1.2\Omega = 11.2\Omega$

Parallel Resistors and Current Division

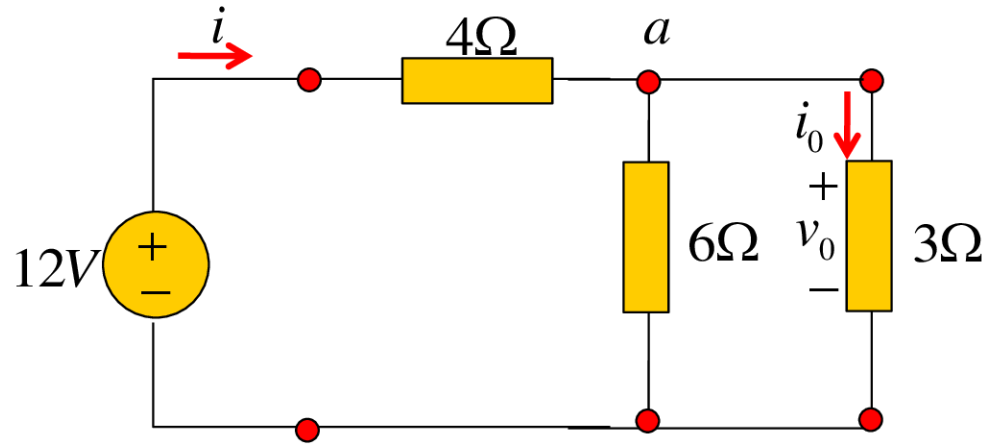Example 2.12

أوجد التيار i_0 والتوتر v_0 واحسب الاستطاعة المستهلكة في المقاومة $3\ \Omega$



Solution

$$R_{eq} = 3\Omega \parallel 6\Omega + 4\Omega = 6\Omega$$

$$i = \frac{v}{R_{eq}} = \frac{12}{6} = 2A \quad v_0 = \frac{2}{2+4}(12) = 4V$$


$$i_0 = \frac{v_0}{3} = \frac{4}{3}A$$

$$p_0 = v_0 i_0 = 4 * \frac{4}{3} = 5.333W$$

Parallel Resistors and Current Division

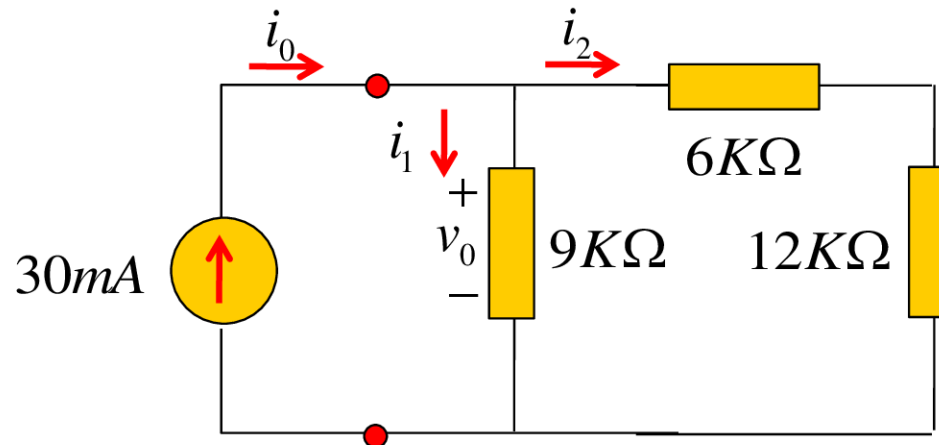Example 2.13

فيما يتعلق بالدائرة التالية، حدد: (أ) التوتر v_0 (ب) الاستطاعة المقدمة من منبع التيار، (ج) الاستطاعة المستهلكة في كل مقاومة.



Solution

$$i_1 = \frac{18}{9+18}(30mA) = 20mA, i_2 = \frac{9}{9+18}(30mA) = 10mA$$

$$v_0 = 9000i_1 = 18000i_2 = 180V$$

$$p_0 = v_0 i_0 = 180V * 30mA = 5.4W$$

Parallel Resistors and Current Division

Power absorbed by the $12\text{k}\Omega$ resistor is:

$$p = i_2^2 R = (10 * 10^{-3})^2 * 12000 = 1.2\text{W}$$

Power absorbed by the $6\text{k}\Omega$ resistor is:

$$p = i_2^2 R = (10 * 10^{-3})^2 * 6000 = 0.6\text{W}$$

Power absorbed by the $9\text{k}\Omega$ resistor is:


$$p = i_1^2 R = (20 * 10^{-3})^2 * 9000 = 3.6\text{W}$$

Power absorbed by resistors is:

$$1.2 + 0.6 + 3.6 = 5.4\text{W}$$

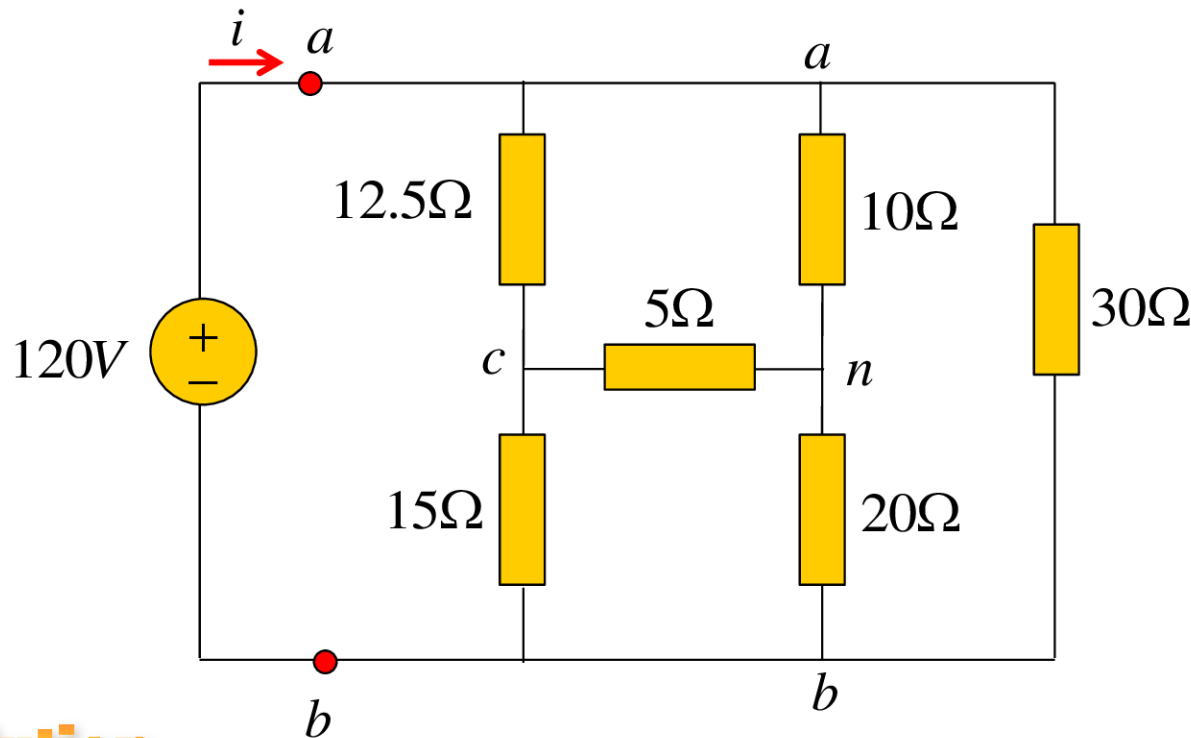Example 2.15

- المطلوب الحصول على المقاومة المكافئة R_{ab} للدارة التالية واستخدمها لحساب التيار i .




Solution - First method: converting the Y network comprising the 5Ω , 10Ω , and 20Ω resistors

Wye-Delta transformations

تحويل نجمي – مثلثي
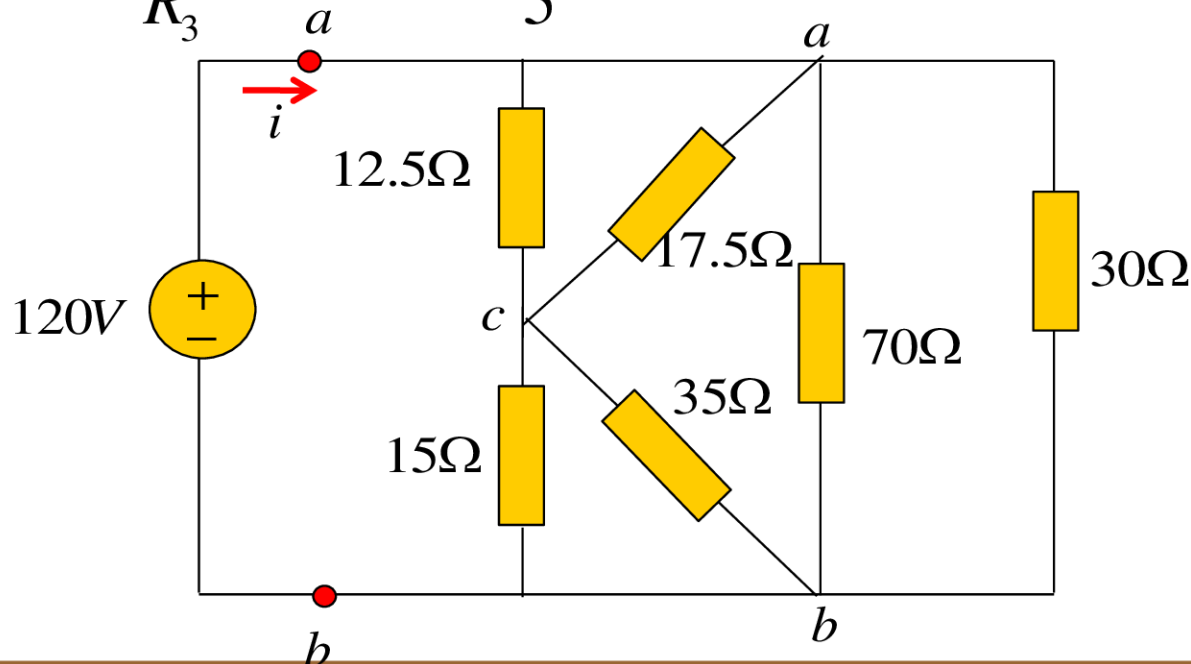
$$R_a = \frac{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1}{R_1} = \frac{10 * 20 + 20 * 5 + 5 * 10}{10} = 35\Omega$$
$$R_b = \frac{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1}{R_2} = \frac{350}{20} = 17.5\Omega$$
$$R_c = \frac{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1}{R_3} = \frac{350}{5} = 70\Omega$$




$$70 \parallel 30 = \frac{70 * 30}{70 + 30} = 21\Omega$$

$$12.5 \parallel 17.5 = \frac{12.5 * 17.5}{12.5 + 17.5} = 7.292\Omega$$

$$15 \parallel 35 = \frac{15 * 35}{15 + 35} = 10.5\Omega$$


$$R_{ab} = (7.292 + 10.5) \parallel 21 \\ = 9.632\Omega$$
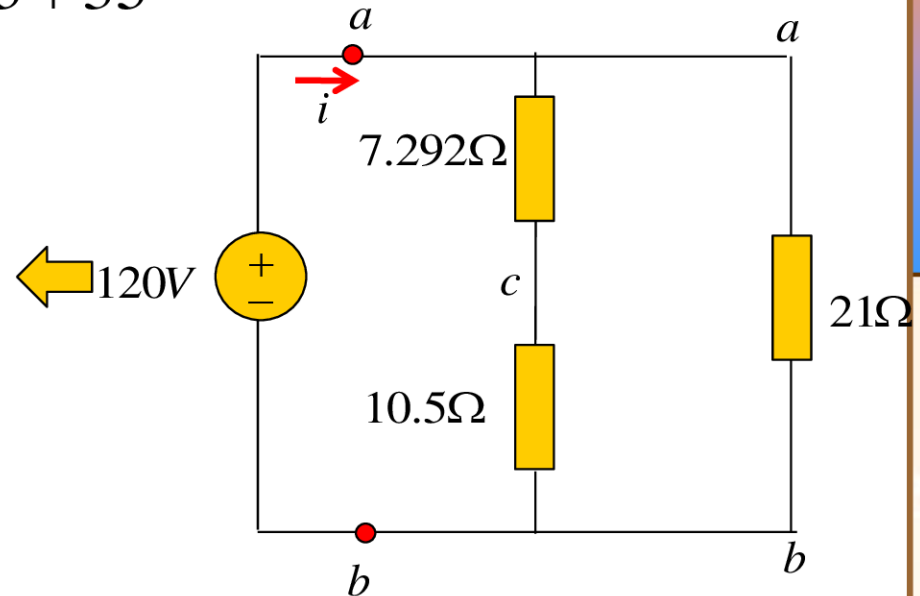
$$i = \frac{v_s}{R_{ab}} = \frac{120}{9.632} = 12.458A$$



- Second method: converting the Δ network comprising the 10Ω , 12.5Ω , and 5Ω resistors, we may select
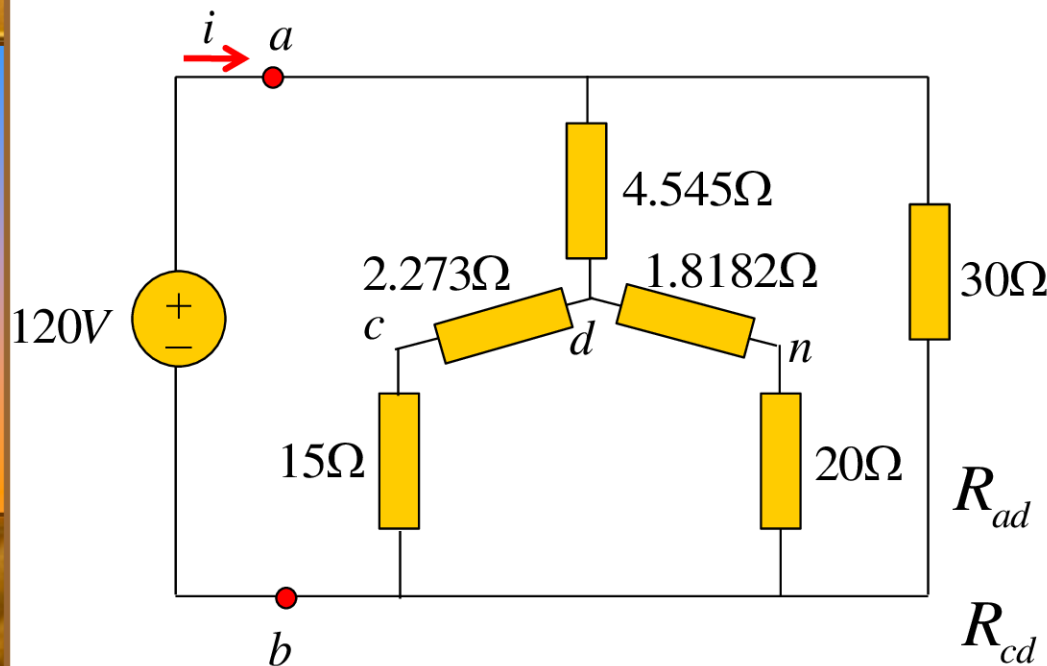
$$R_c = 10\Omega, \quad R_a = 5\Omega, \quad R_n = 12.5\Omega$$



$$R_{ad} = \frac{R_c R_n}{R_a + R_b + R_c} = 4.545\Omega$$

$$R_{cd} = \frac{R_a R_n}{R_a + R_b + R_c} = 2.273\Omega$$

$$R_{nd} = \frac{R_a R_c}{R_a + R_b + R_c} = 1.8182\Omega$$

$$R_{db} = \frac{(2.273 + 15)(1.8182 + 20)}{2.273 + 15 + 1.8182 + 20} = 9.642\Omega$$

$$R_{ab} = \frac{(9.642 + 4.545)30}{9.642 + 4.545 + 30} = 9.631\Omega$$

$$i = \frac{v_s}{R_{ab}} = \frac{120}{9.631} = 12.46A$$